
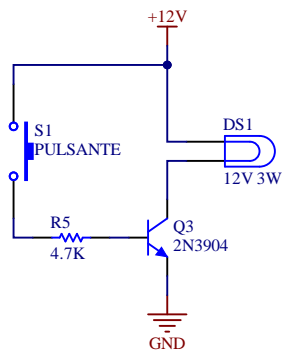


CIRCUITO 1
TRANSISTOR COME INTERRUTTORE

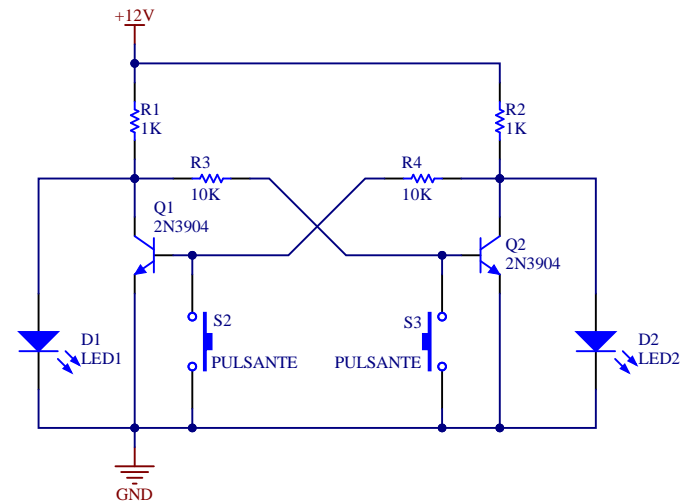

CIRCUITO 2
LATCH SR CON 2 TRANSISTOR



Sono entrambi circuiti digitali, in cui i transistor sono utilizzati come interruttori.
Quindi il transistor opera solo in due regioni: La regione di interdizione e quella di saturazione

Title Oberdan2019::LAB01 Transistor/1		
Size A4	Number	Revision A
Date:	1/28/2020	Sheet of
File:	C:\Users\...\LAB01 Transistor-1.SchDoc	Drawn By: Boris Pertot